

滨捷继电器模组 使用说明书




扫码关注微信公众号



扫码下载手机APP

BJ03-Z0#-0# 系列使用说明书

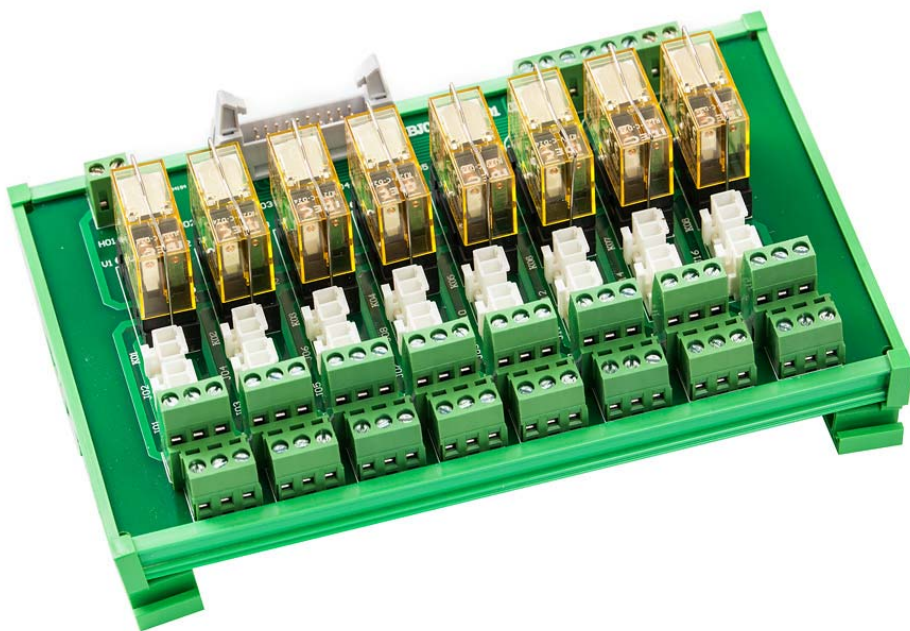


目录

1、 BJ03-Z09-01-----	03
2、 BJ03-Z08-01-----	05
3、 BJ03-Z08-02-----	07
4、 BJ03-Z04-01-----	10
5、 BJ03-Z04-02-----	12
6、 FX-0i-14+2-----	14
7、 FX-0i-16+2-----	15

继电器模组使用说明书


型号：BJ03-Z09-01

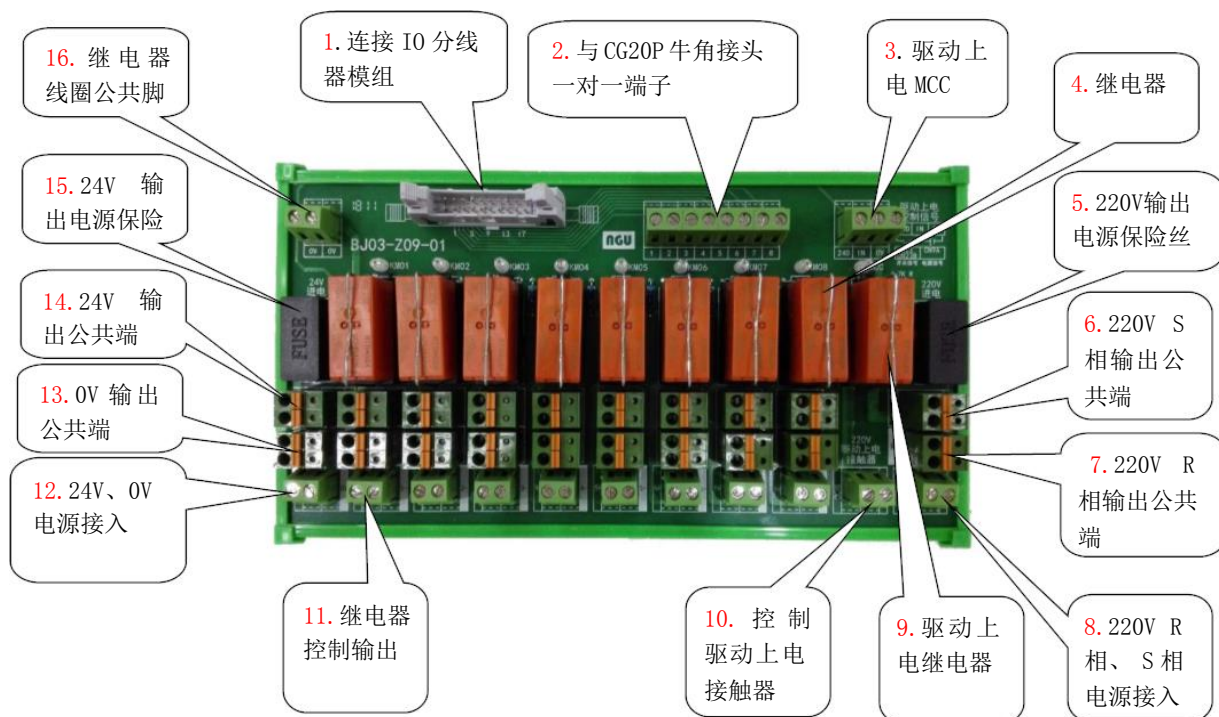

1. 系统输出信号从 I/O 分线器 20P 牛角接头连接过来的；
2. 与 CG1 牛角接头前面 1-8 脚一对一的 8P 接线端子；
3. 驱动上电控制, CX3、CN23 接 24D 与 IN; CN9A 接 IN 与 0V;
4. 8 个带 1 组常开控制触点 (C、NO) 的继电器；
5. 继电器 220V 电源输出保险丝；
6. 继电器 220V S 相电源输出端；
7. 继电器 220V R 相电源输出端；
8. 继电器 220V S 相与 R 相电源输入端；
9. 控制驱动上电接触器的继电器；
10. 驱动上电接触器控制输出；

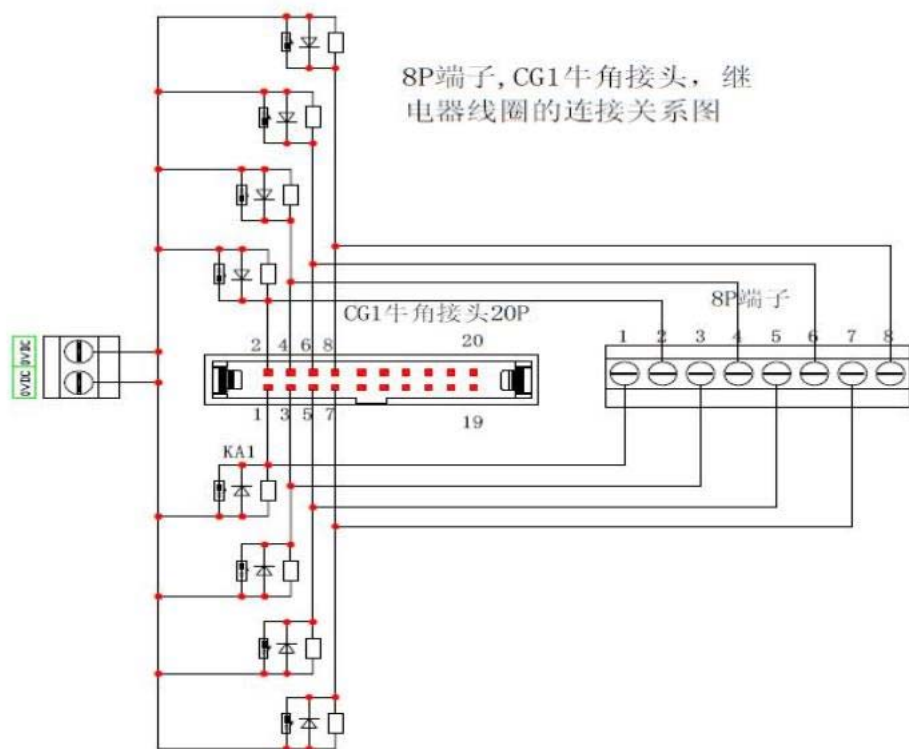
11. 继电器控制输出；
12. 继电器 24V、0V 电源接入（从开关电源直接接入）；
13. 继电器 0V 输出公共端；
14. 继电器 24V 输出公共端；
15. 继电器 24V 电源保险丝；
16. 继电器线圈的公共脚接 0VDC。

注意：继电器输出的 24V 、0V 的公共端电源必须从开关电源直接接入，不可以从分线器 24V、0V 电源输出端接。



继电器模组使用说明书


型号：BJ03-Z08-01

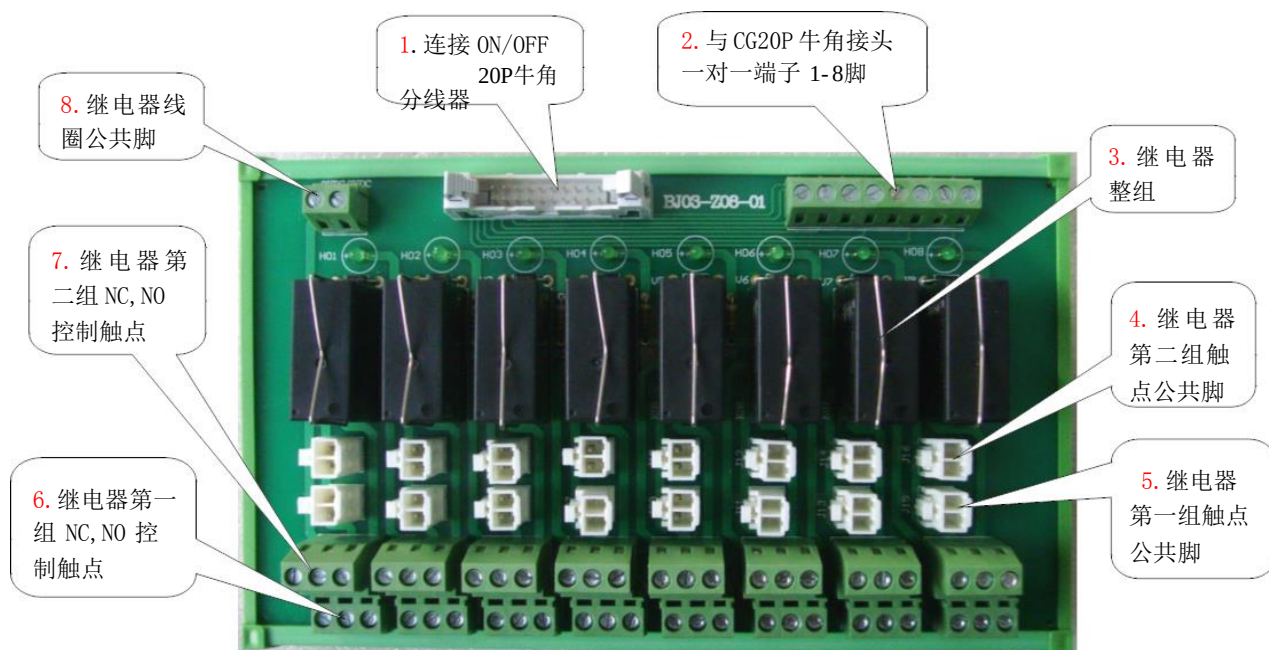


1. 系统输出信号从 ON/OFF 分线器 20P 牛角接头连接过来的；
2. 与 CG1 牛角接头前面 1-8 脚一对一的 8P 接线端子；
3. 8 个带 2 组常开 NO 和常闭 NC, 控制触点的继电器；
4. 继电器的第二组控制触点 NC, NO 的公共脚 COM, 延伸接头；
5. 继电器的第一组控制触点 NC, NO 的公共脚 COM, 延伸接头；
6. 继电器的第一组控制触点 NC, NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
7. 继电器的第二组控制触点 NC, NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
8. 继电器线圈的公共脚 COM, （一般接 0VDC）。

注意：1. 开关电源 24V 0V 线直接接分线器上面，除继电器控制的 24V 电源线 外，其他 24V 0V 都从分线器下面的输出端子接，例如系统电源 外部 IO 信号电压等。

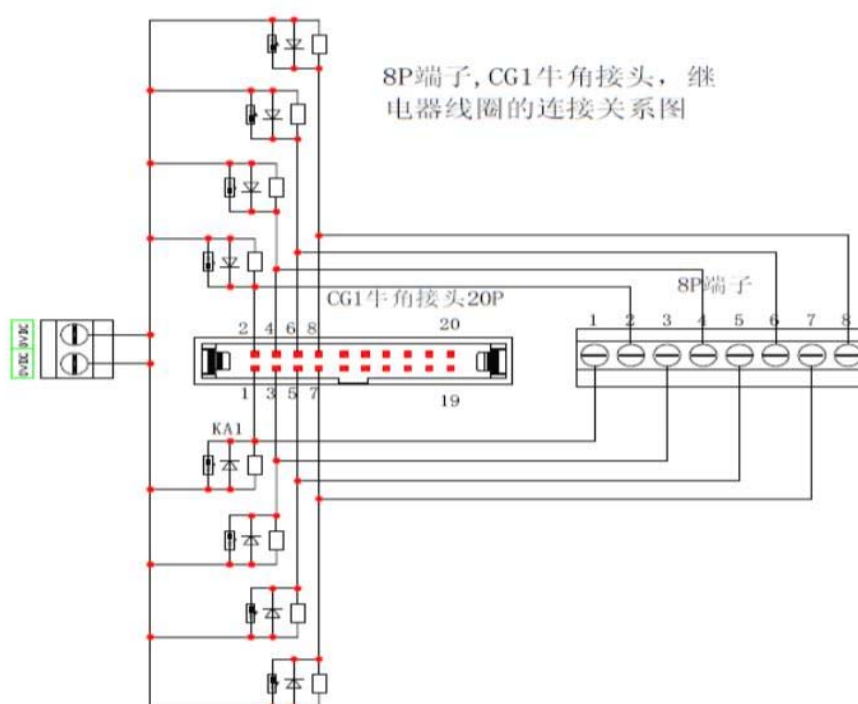2. 继电器控制的 24V 0V 的公共端电 必须从开关电源直接接过来，不 可以从分线器输出端接。例如：输出给刹车 三色灯 电磁阀 工作灯等。




继电器连线关系详细图解

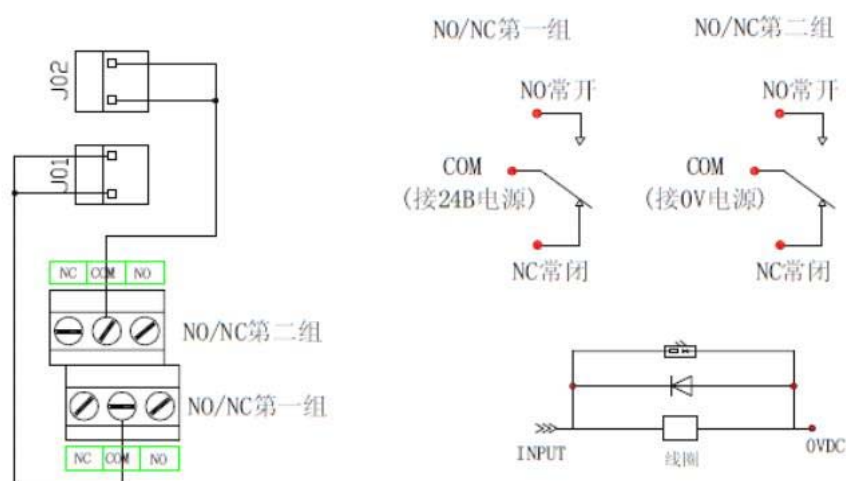


继电器模组使用说明书

型号：BJ03-Z08-02

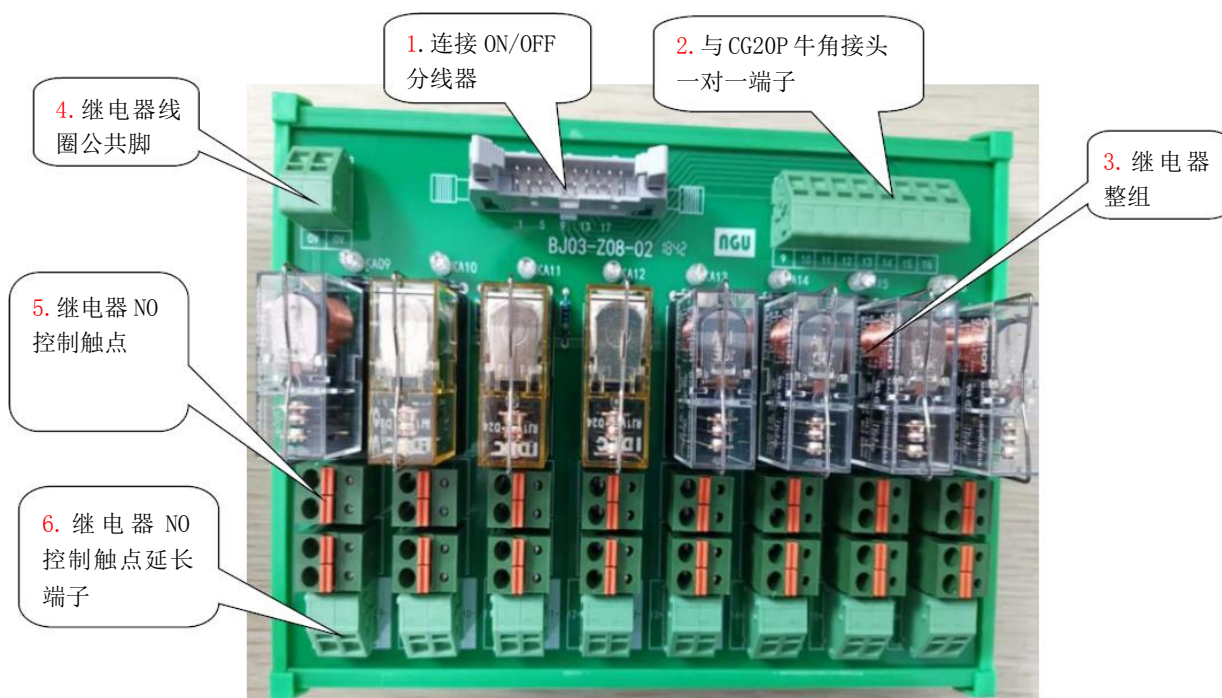


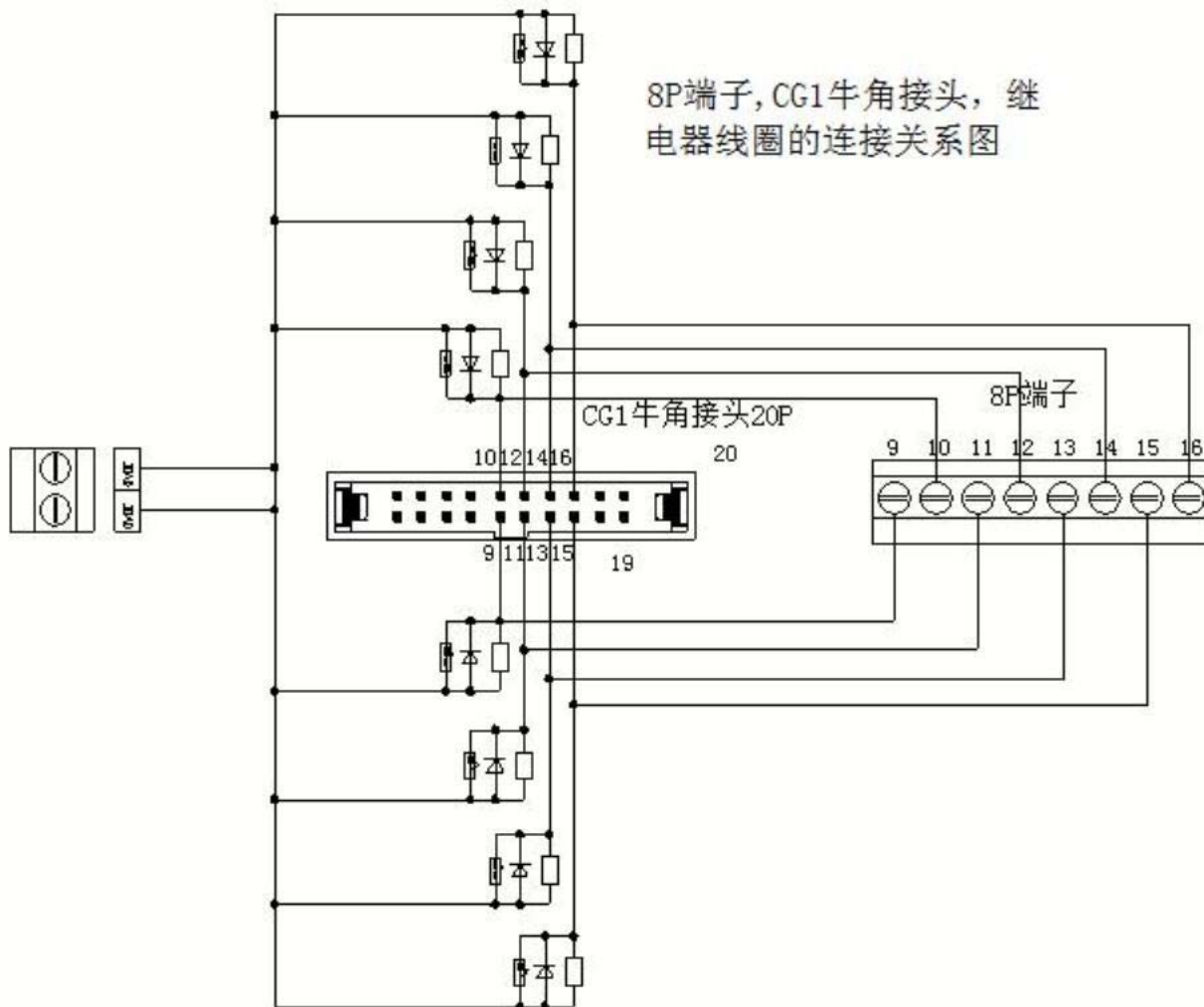
1. 系统输出信号从 ON/OFF 分线器 20P 牛角接头连接过来的；
2. 与 CG1 牛角接头前面 9-16 脚一对一的 8P 接线端子；
3. 8 个常开 NO 控制触点的继电器；
4. 继电器线圈的公共脚 COM，接 0VDC。
5. 继电器的 NO 控制触点 （可选电压 DC24 V, <10A、AC220V, <10A）。
6. 继电器的 NO 控制触点 客户端进线。

- 注意：** 1. 开关电源 24V 0V 线直接接分线器上面，除继电器控制的 24V 电源线 外，其他 24V 0V 都从分线器下面的输出端子接，例如系统电源 外部 IO 信号电压等。
2. 继电器控制的 24V 0V 的公共端电 必须从开关电源直接接过来，不 可以从分线器输出端接。例如：输出给刹车 三色灯 电磁阀 工作灯等。



8P 端子, CG1 牛角接头，继电器线圈的连接关系图


继电器连线关系详细图解

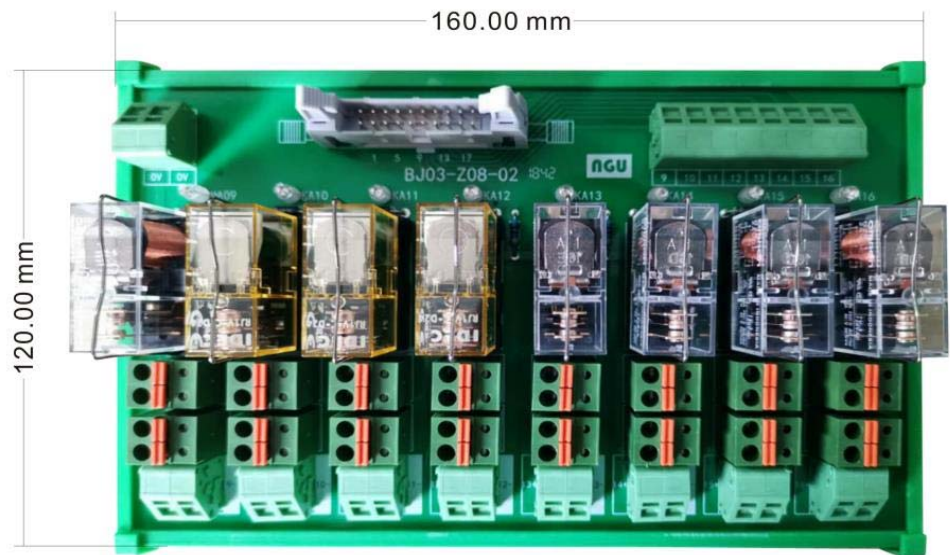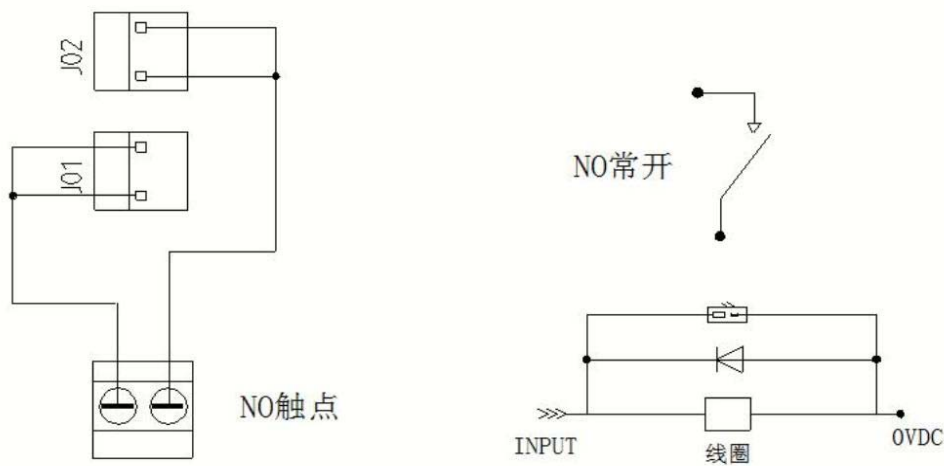

BJ03-Z08-02外形尺寸

继电器模组使用说明书


型号：BJ03-Z04-01

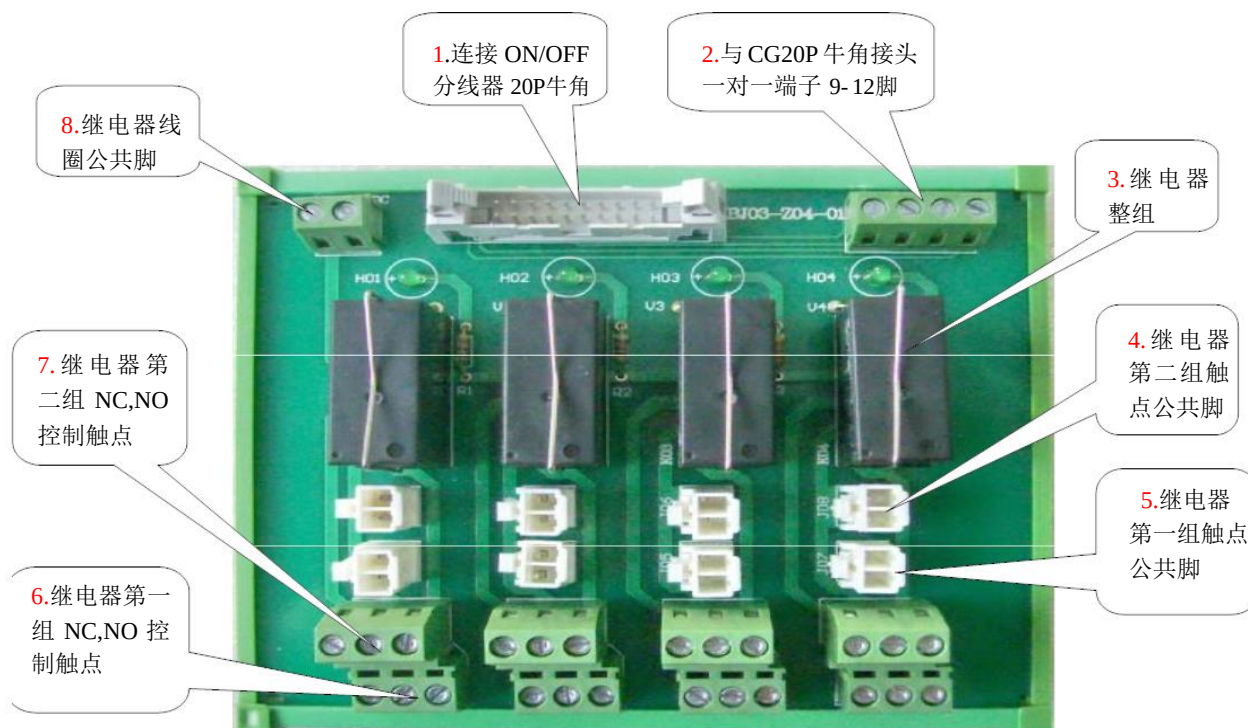


1. 系统输出信号从 ON/OFF 分线器 20P 牛角接头连接过来的；
2. 与 CG1 牛角接头前面 9-12 脚一对一的 4P 接线端子；
3. 4 个带 2 组常开 NO 和常闭 NC,控制触点的继电器；
4. 继电器的第二组控制触点 NC,NO 的公共脚 COM,延伸接头；
5. 继电器的第一组控制触点 NC,NO 的公共脚 COM,延伸接头；
6. 继电器的第一组控制触点 NC,NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
7. 继电器的第二组控制触点 NC,NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
8. 继电器线圈的公共脚 COM，（一般接 0VDC）。

注意：1.开关电源 24V 0V 线直接接分线器上面，除继电器控制的 24V 电源线外，其他 24V 0V 都从分线器下面的输出端子接，例如系统电源 外部 IO 信号电压等。

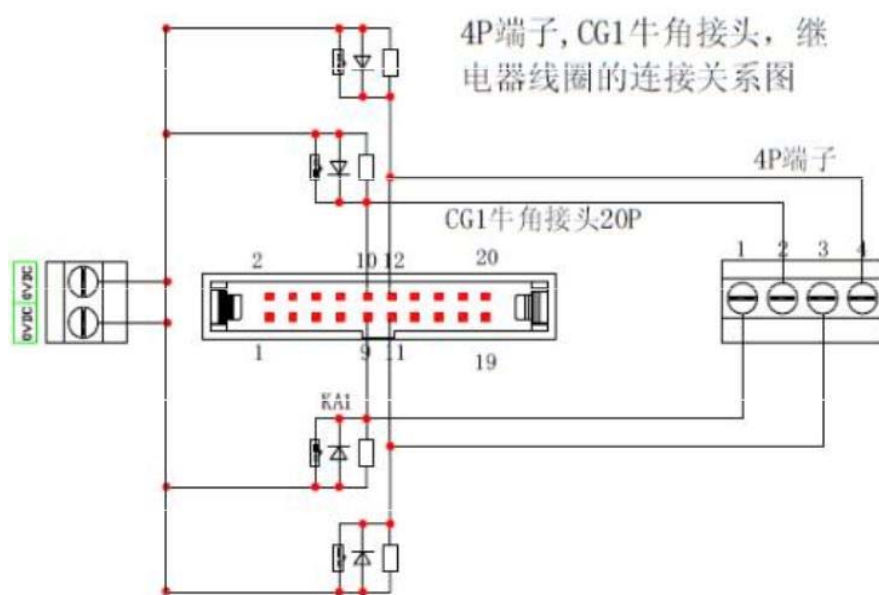2.继电器控制的 24V 0V 的公共端电 必须从开关电源直接接过来，不可以从分线器输出端接。例如：输出给刹车 三色灯 电磁阀 工作灯等。




继电器连线关系详细图解

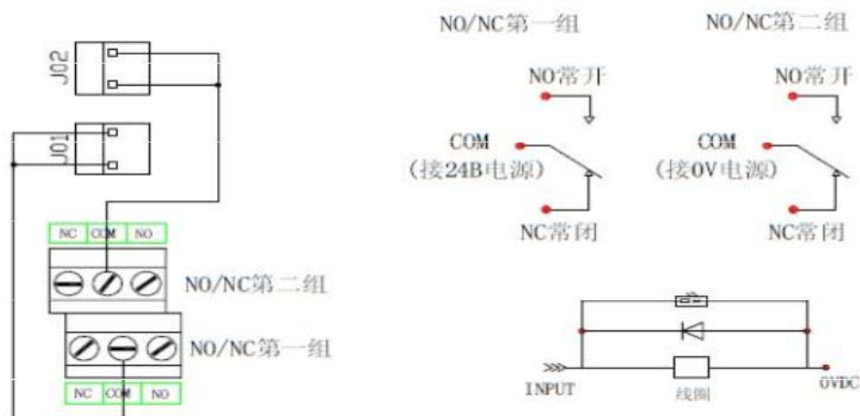


继电器模组使用说明书

型号：BJ03-Z04-02

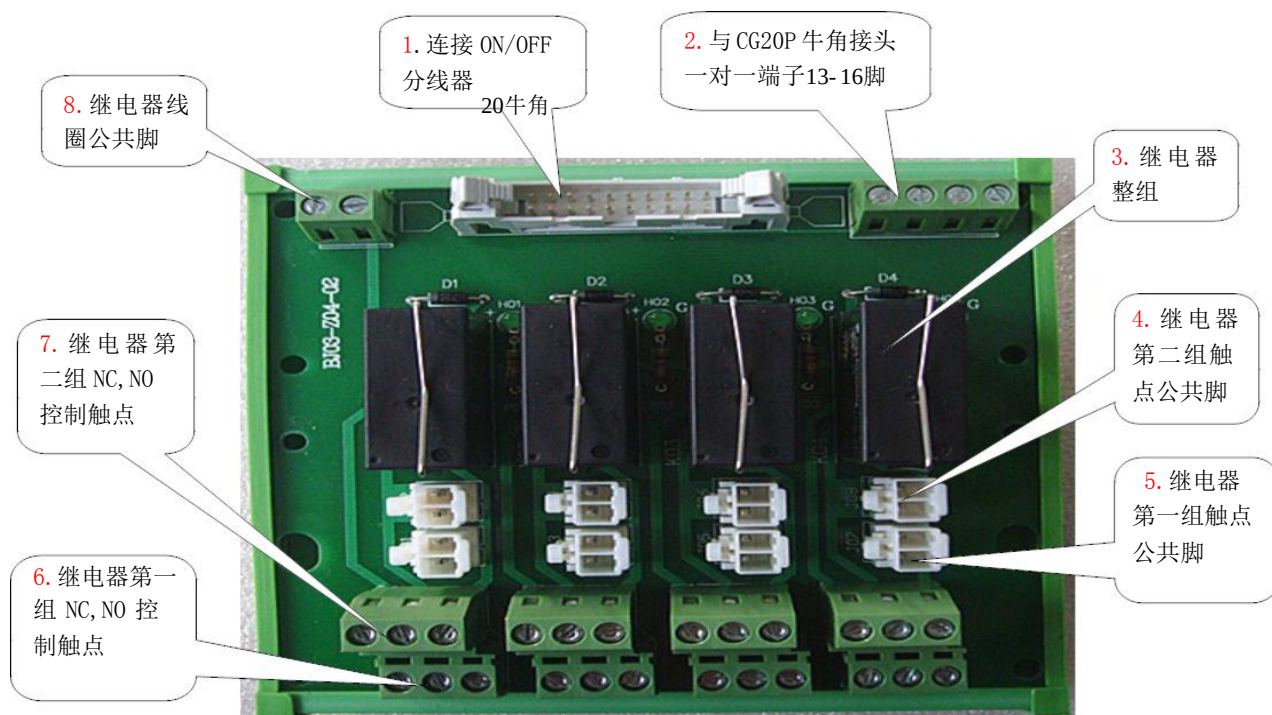


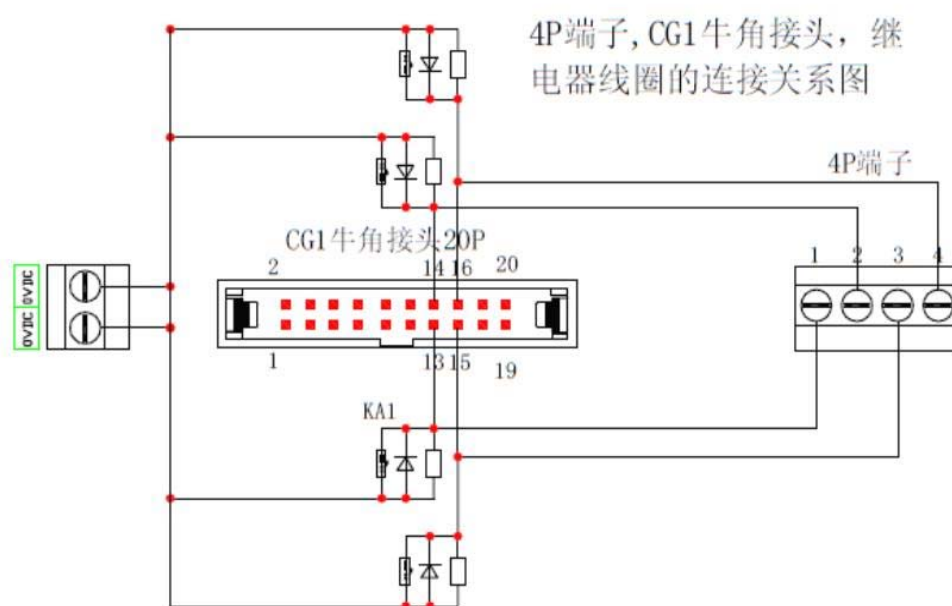1. 系统输出信号从 ON/OFF 分线器 20P 牛角接头连接过来的；
2. 与 CG1 牛角接头前面 13-16 脚一对一的 4P 接线端子；
3. 4 个带 2 组常开 NO 和常闭 NC, 控制触点的继电器；
4. 继电器的第二组控制触点 NC, NO 的公共脚 COM, 延伸接头；
5. 继电器的第一组控制触点 NC, NO 的公共脚 COM, 延伸接头；
6. 继电器的第一组控制触点 NC, NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
7. 继电器的第二组控制触点 NC, NO （左边 NC 中间 COM 右边 NO）；
8. 继电器线圈的公共脚 COM，（一般接 0VDC）。

- 注意：** 1. 开关电源 24V 0V 线直接接分线器上面，除继电器控制的 24V 电源线 外，其他 24V 0V 都从分线器下面的输出端子接，例如系统电源 外部 IO 信号电压等。
2. 继电器控制的 24V 0V 的公共端电 必须从开关电源直接接过来，不 可以从分线器输出端接。例如：输出给刹车 三色灯 电磁阀 工作灯等。





继电器连线关系详细图解

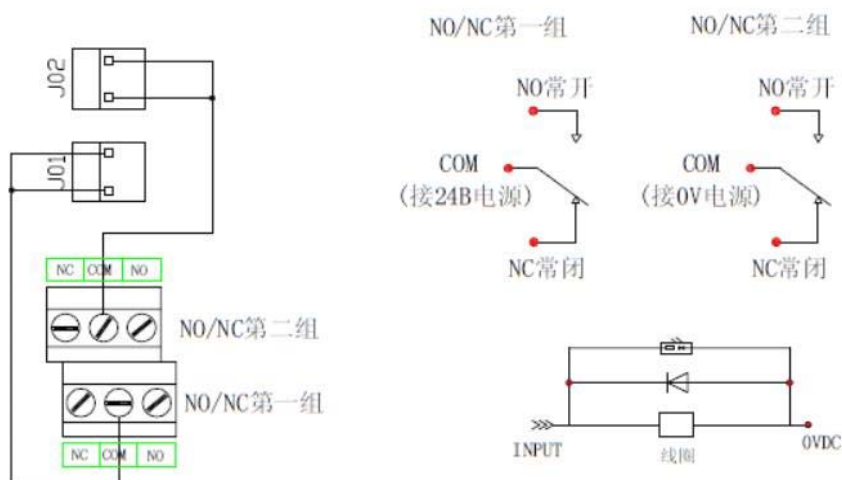

继电器模块说明

型号:FX-0i-14+2

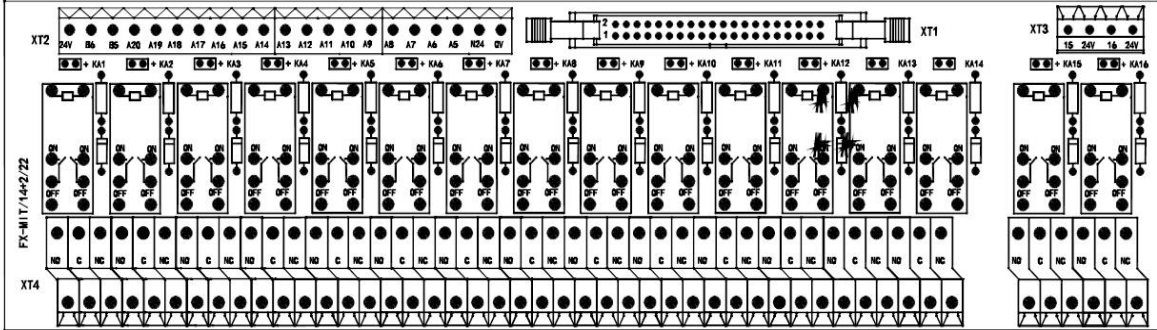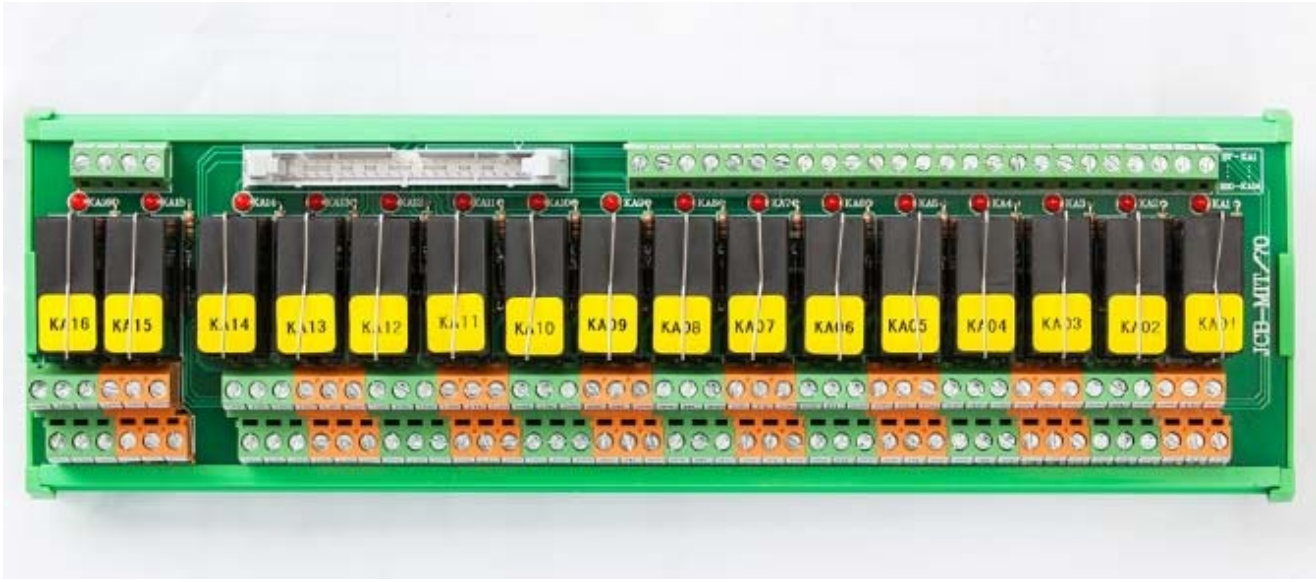


- 生产说明:
- 1、XT1为40芯牛角插座使用时和系统相连，其中A01/A02、B01/B02引出至端子XT2的0V、N24;A05、A06.....A19、A20、B05、B06引出至端子XT2的A05、A06.....A19、A20、B05、B06；其中端子24V为继电器的公共端；
 - 2、XT3为单排针端子，其中KA15、24V为继电器KA15的单独回路，KA16、24V为继电器KA16的单独回路；
 - 3、XT4端子为继电器的输出部分；
- 检验说明:
- 1、本继电器模块共24V,
 - 2、继电器地址见图示，通电检测所有继电器是否动作且指示灯同时亮；
 - 3、继电器输出端标识见图示，继电器也需贴标识。

					专案				

继电器模块说明

型号:FX-0i-16+2

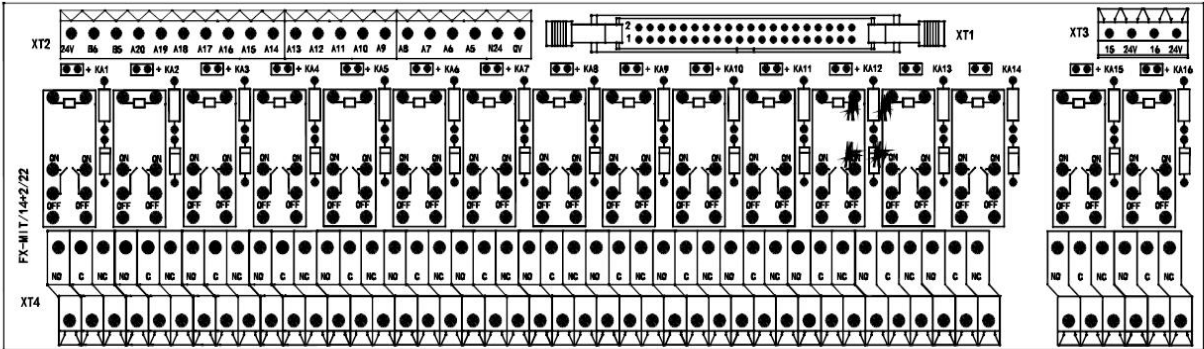

- 生产说明:
- 1、XT1为40芯牛角插座使用时和系统相连，其中A01/A02、B01/B02引出至端子XT2的0V、N24;A05、A06.....A19、A20、B05、B06出至端子XT2的A05、A06.....A19、A20、B05、B06；其中端子24V为继电器的公共端；
 - 2、XT3为单排针端子，其中KA15、24V为继电器KA15的单独回路，KA16、24V为继电器KA16的单独回路；
 - 3、XT4端子为继电器的输出部分；
- 检验说明:
- 1、本继电器模块共24V,
 - 2、继电器地址见图示，通电检测所有继电器是否动作且指示灯同时亮；
 - 3、继电器输出端标识见图示,继电器也需贴标识。

专案



上海滨捷机电有限公司

- ◆ 华东本部：上海市青浦工业区新高路588号
电 话：021-59701729
传 真：021-69210151
- ◆ 华南分部：广东省东莞市长安镇步步高大道30号普达工业园C栋三楼
- ◆ 西南分部：重庆市永川区凤凰湖凤翔街台正数控产业园综合楼
电 话：023-49520988
- ◆ 华中分部：湖南省衡阳市衡南县云集工业园
电 话：0734-8919529
<http://www.ngu-binjie.com>
<http://binjiejd.cn.alibaba.com>



更多资料请登录滨捷官网或扫描上方二维码下载